

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ELOIZA ARANDA BRUSCHI GRR20212721

MARIA PAULA BASTOS GRR20212762

RELATÓRIO LABORATÓRIO 2: PROJETOS COM CÓDIGO CONCORRENTE

CURITIBA

2024

ELOIZA ARANDA BRUSCHI GRR20212721  
MARIA PAULA BASTOS GRR20212762

## RELATÓRIO LABORATÓRIO 2: PROJETOS COM CÓDIGO CONCORRENTE

Relatório apresentada à disciplina de  
Microeletrônica, Setor de Tecnologia da  
Universidade Federal do Paraná, como atividade  
avaliativa.  
Professora: Dra. Sibilla Batista da Luz França.

CURITIBA  
2024

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>16</b>
1.1	VHDL .....	16
<b>2</b>	<b>PROJETO 1- DECODIFICADOR BCD PARA 7 SEGMENTOS.....</b>	<b>17</b>
2.1	ESQUEMÁTICOS RTL.....	17
2.2	SIMULAÇÕES .....	18
2.3	CÓDIGO COMENTADO .....	19
2.3.1	VHDL Module .....	19
2.3.2	VHDL Test Bench.....	19
<b>3</b>	<b>PROJETO 2- PESO DE HAMMING.....</b>	<b>20</b>
3.1	ESQUEMÁTICOS RTL.....	20
3.2	SIMULAÇÕES .....	21
3.3	CÓDIGO .....	21
3.3.1	VHDL Module .....	21
3.3.2	VHDL Test Bench.....	22
<b>4</b>	<b>PROJETO 3- ORDENADOR BINÁRIO COM GENERATE .....</b>	<b>23</b>
4.1	ESQUEMÁTICOS RTL.....	23
4.2	SIMULAÇÕES .....	24
4.3	CÓDIGO .....	24
4.3.1	VHDL Module .....	24
4.3.2	VHDL Test Bench.....	24
<b>5</b>	<b>PROJETO 4- CIRCUITO ARITMÉTICO COM STD_LOGIC .....</b>	<b>25</b>
5.1	ESQUEMÁTICOS RTL.....	25
5.2	SIMULAÇÕES .....	26
5.3	CÓDIGO .....	27
5.3.1	VHDL Module .....	27
5.3.2	VHDL Test Bench.....	27
	<b>CONCLUSÃO.....</b>	<b>28</b>
	<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>29</b>
	<b>ANEXO 1 – VHDL MODULE – PROJETO 1 .....</b>	<b>16</b>
	<b>ANEXO 2 – VHDL TEST BENCH – PROJETO 1.....</b>	<b>18</b>
	<b>ANEXO 3 – VHDL MODULE – PROJETO 2 .....</b>	<b>20</b>
	<b>ANEXO 4 – VHDL TEST BENCH – PROJETO 2.....</b>	<b>22</b>
	<b>ANEXO 5 – VHDL MODULE – PROJETO 2 .....</b>	<b>24</b>
	<b>ANEXO 6 – VHDL TEST BENCH – PROJETO 2.....</b>	<b>25</b>

<b>ANEXO 7 – VHDL MODULE – PROJETO 2 .....</b>	<b>26</b>
<b>ANEXO 8 – VHDL TEST BENCH – PROJETO 2.....</b>	<b>28</b>

## 1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a implementação de quatro projetos distintos no âmbito da disciplina de Microeletrônica I, utilizando a ferramenta ISE e a placa de desenvolvimento Nexys 2. O primeiro projeto consiste na criação de um decodificador BCD para um display de 7 segmentos, onde a ênfase recai sobre a simulação e a implementação prática no kit. O segundo projeto aborda o cálculo do peso de Hamming de um vetor de bits, adaptando o design do primeiro para atender à especificação de entradas e saídas do hardware disponível. O terceiro projeto foca na ordenação de bits em um vetor, utilizando conceitos de contagem e manipulação de sinais. Por fim, o quarto projeto implementa uma mini Unidade Lógica Aritmética (ULA) que realiza operações aritméticas definidas por um código de operação.


### 1.1 VHDL

Neste trabalho, utilizamos a plataforma ISE 14.7 da Xilinx para implementar o VHDL (VHSIC Hardware Description Language), uma linguagem de descrição de hardware (HDL) que possibilita a representação de sistemas eletrônicos digitais em diversos níveis de abstração, como RTL e gate-level. Essa flexibilidade torna a modelagem e simulação de circuitos complexos mais acessível. Além disso, o VHDL suporta processos concorrentes e sequenciais, essenciais para a representação de sistemas digitais com múltiplos sinais e eventos simultâneos.

## 2 PROJETO 1- DECODIFICADOR BCD PARA 7 SEGMENTOS

Utilizou-se a ferramenta ISE para implementar o que foi solicitado no projeto 1, ou seja, um decodificador BCD para 7 segmentos.

FIGURA 1 – ESQUEMÁTICO CONCEITUAL DO PROJETO 1

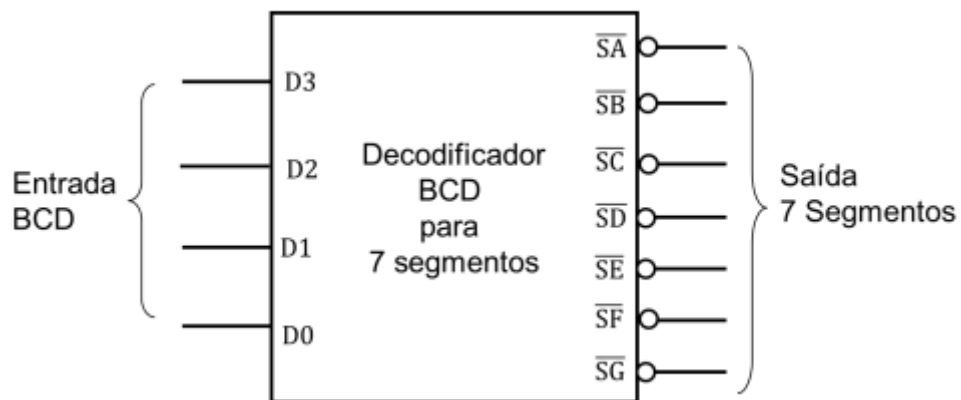

FONTE: 'LAB 1', Sibilla França (20??).


O primeiro projeto consiste na implementação de um decodificador BCD (Binary-Coded Decimal) para um display de 7 segmentos, uma tarefa fundamental em circuitos digitais. Este projeto envolve a programação em VHDL, utilizando apenas código concorrente, nesse caso foi utilizado o código WHEN.

A implementação prática foi realizada no kit Nexys 2, onde os switches foram utilizados como entradas do circuito e um display de 7 segmentos serviu como saída. Foi necessário mapear o ânodo do display selecionado

### 2.1 ESQUEMÁTICOS RTL

Esquemáticos RTL são maneiras de visualizar a entrada e saída do projeto de forma ilustrada. O esquemático RTL na figura abaixo obtido após a síntese mostra a arquitetura lógica do circuito, confirmando a implementação da lógica de decodificação BCD.

FIGURA 2 – ESQUEMÁTICO RTL DO PROJETO 1

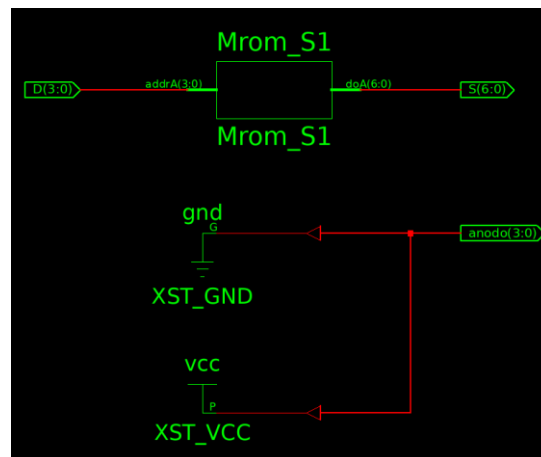

FONTE: As autoras (2024).

Apresentando a tabela verdade em anodo comum na tabela abaixo, que vai ser uma informação importante para a análise dos resultados da simulação:


Tabela Verdade para Display de 7 Segmentos (Anodo Comum)

Dígito	a	b	c	d	e	f	g	Representação binária
0	0	0	0	0	0	0	1	1111110
1	1	0	0	1	1	1	1	0110000
2	0	0	1	0	0	1	0	1101101
3	0	0	0	0	1	1	0	1111001
4	1	0	0	1	1	0	0	0110011
5	0	1	0	0	1	0	0	1011011
6	0	1	0	0	0	0	0	1011111
7	0	0	0	1	1	1	1	1110000
8	0	0	0	0	0	0	0	1111111
9	0	0	0	0	1	0	0	1111011

## 2.2 SIMULAÇÕES

Uma simulação comportamental (Anexo 2) foi realizada para verificar o funcionamento do decodificador. O *test bench* aplicou todos os valores BCD (0 a 9) como entrada (D), sequencialmente. Os resultados da simulação demonstraram a correta conversão para cada valor de entrada.

FIGURA 3 – SIMULAÇÃO DO PROJETO 1

 

FONTE: As autoras (2024).

### 2.3 CÓDIGO COMENTADO

O código comentado é dividido em duas partes, no código de fato da placa física e no código para simular, com as mudanças que seriam feitas se fosse possível testar na placa.

#### 2.3.1 VHDL Module

O código VHDL Module, do projeto 1, está apresentado sem alterações no Anexo 1 deste presente trabalho.

O código VHDL (Anexo 1) define uma entidade dec\_bcd\_sete\_seg com uma entrada D (4 bits, representando o valor BCD) e saídas S (7 bits, representando os segmentos do display) e anodo (4 bits, para controle de ânodo do display). A arquitetura Behavioral usa a instrução WHEN...ELSE para definir a lógica de decodificação: para cada valor possível de D, o valor correspondente de S é atribuído assim como a variável anodo é definida de forma constante no código.

#### 2.3.2 VHDL Test Bench

O código VHDL Test Bench, do projeto 1, está apresentado sem alterações no Anexo 2 deste presente trabalho.



### 3 PROJETO 2- PESO DE HAMMING


O segundo projeto teve como objetivo a criação de um circuito capaz de determinar o peso de Hamming de um vetor de comprimento genérico. O peso de Hamming é definido como o número de bits '1' presentes em um vetor binário, sendo uma métrica importante em várias aplicações de teoria da informação e codificação.

Para a implementação prática no kit Nexys 2, foi definido  $N=8$ , utilizando switches como entradas do circuito e um display de 7 segmentos para mostrar o valor da saída. Para esta parte, foi reutilizado o decodificador BCD desenvolvido no projeto anterior, promovendo uma integração eficiente entre os dois projetos.

#### 3.1 ESQUEMÁTICOS RTL

O esquemático RTL do projeto 2 está apresentado na figura abaixo, e mostra que as entradas e saídas do projeto. Ele apresenta os 8 bits de entrada dos switches (in\_t), a lógica de cálculo do peso de Hamming (que utiliza um contador), a conversão do resultado para BCD, a interface com o decodificador BCD (do Projeto 1), e, finalmente, a saída para o display de 7 segmentos (S). A saída anodo do decodificador, como no projeto anterior,

FIGURA 4 – ESQUEMÁTICO RTL DO PROJETO 2

 


FONTE: As autoras (2024).

### 3.2 SIMULAÇÕES

O *test bench* (Anexo 4), como descrito no relatório, testa o circuito com diferentes vetores de entrada. Sua função é simular o comportamento do circuito *Peso\_Hamming* em várias condições para verificar sua funcionalidade. O *test bench* aplica diversos valores de entrada (*in\_t*), variando de "00000000" (todos zeros) até "11111111" (todos uns), e observa o resultado na saída (*S*). Quando comparada com a tabela verdade dos 7 segmentos verificamos que o funcionamento é o desejado, sendo correspondente ao número esperado de uns apresentados no display.

FIGURA 5 – SIMULAÇÃO DO PROJETO 2

 

FONTE: As autoras (2024).

### 3.3 CÓDIGO

Nessa seção será apresentado não apenas o código do VHDL Module, mas também o código realizado para que a simulação seja possível.

#### 3.3.1 VHDL Module

O código VHDL Module, do projeto 2, está apresentado sem alterações no Anexo 3 deste presente trabalho.

O código VHDL implementa um contador concorrente para determinar o peso de Hamming de um vetor binário. Um laço *for generate* itera simultaneamente sobre cada bit do vetor de entrada (*in\_t*). Para cada bit, se o valor for '1', um contador interno (*t*) é incrementado. Após a iteração, o valor final do contador (*final\_t*) representa o peso de Hamming. Este valor é então convertido para um vetor BCD de 4 bits (*D*) utilizando a função *to\_unsigned*, e este vetor BCD é usado como entrada para um decodificador BCD (implementado separadamente) para acionar um display de 7 segmentos, com o sinal *anodo*. A saída final (*S*) representa o padrão de ativação dos segmentos do display de 7 segmentos, exibindo o peso de Hamming calculado.

### 3.3.2 VHDL Test Bench

O código VHDL do Test Bench, referente ao projeto 2, é apresentado sem modificações no Anexo 4 deste trabalho.

## 4 PROJETO 3- ORDENADOR BINÁRIO COM GENERATE


Este projeto tem como objetivo projetar e implementar um circuito que ordena os bits de um vetor binário de comprimento genérico, colocando todos os bits '1' à esquerda, seguidos pelos bits '0'. A ordenação é feita da esquerda para a direita. A implementação utiliza exclusivamente código concorrente em VHDL.

Para a implementação no kit Nexys 2, o tamanho do vetor foi definido como N=8. Os 8 switches da placa foram utilizados para definir a entrada (entrada), e os 8 LEDs da placa foram usados para representar a saída ordenada (saida).

### 4.1 ESQUEMÁTICOS RTL

O esquemático RTL do projeto 2 está apresentado na figura abaixo, e mostra que as entradas e saídas do projeto.

FIGURA 6 – ESQUEMÁTICO RTL DO PROJETO 3

 


FONTE: As autoras (2024).

## 4.2 SIMULAÇÕES

O *test bench* (Anexo 6) simula o circuito `ordenador_bin`, aplicando uma sequência de vetores de entrada (entrada) ao componente em teste (uut). Para cada vetor de entrada, o *test bench* espera um tempo definido por `clk_period` antes de aplicar o próximo vetor. Após a aplicação de cada vetor, o *test bench* observa a saída (saida) gerada pelo circuito, verificando que a quantidade de uns é colocada na esquerda da onda sendo o comportamento esperado.

FIGURA 7 – SIMULAÇÃO DO PROJETO 3

 

FONTE: As autoras (2024).

## 4.3 CÓDIGO

Nessa seção será apresentado não apenas o código do VHDL Module, mas também o código realizado para que a simulação seja possível.

### 4.3.1 VHDL Module

O código VHDL Module, do projeto 3, está apresentado sem alterações no Anexo 5 deste presente trabalho.

O código VHDL do módulo principal (Anexo 5) implementa um circuito que ordena um vetor binário de entrada (entrada) colocando todos os bits '1' à esquerda, seguidos pelos bits '0'. Ele primeiro calcula o peso de Hamming do vetor de entrada usando um laço `for generate` para contagem concorrente dos bits '1'. Em seguida, outro laço `for generate` gera a saída (saida) atribuindo '1' aos primeiros `final_t` bits (onde `final_t` é o peso de Hamming) e '0' aos bits restantes.

### 4.3.2 VHDL Test Bench

O código VHDL do Test Bench, referente ao projeto 3, é apresentado sem modificações no Anexo 6 deste trabalho.

## 5 PROJETO 4- CIRCUITO ARITMÉTICO COM STD\_LOGIC

Projetar e implementar em VHDL um circuito aritmético (mini ULA) capaz de realizar diferentes operações aritméticas (adição, subtração etc.) com base em um código de operação (opcode). O circuito deve ser implementado utilizando exclusivamente código concorrente em VHDL, com o número de bits das entradas e saídas definido por um parâmetro genérico.


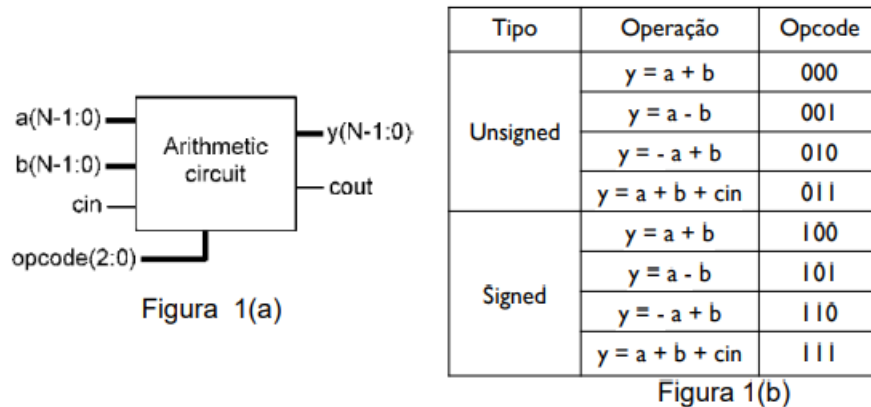


Figura 3 - Mini ULA.

O circuito aritmético utiliza um multiplexor para selecionar a operação aritmética a ser realizada, com base no código de operação (opcode). As operações suportadas são adição, subtração e adição com carry-in, tanto para números sem sinal (Unsigned) quanto para números com sinal (Signed). A seleção da operação é feita através de uma estrutura CASE (ou WHEN...ELSE implícita) no código VHDL.
 
### 5.1 ESQUEMÁTICOS RTL

O esquemático RTL do projeto 4 está apresentado na figura abaixo, e mostra que as entradas e saídas do projeto. O diagrama RTL mostra a arquitetura do circuito. Ele ilustra o bloco "Arithmetic circuit", as entradas ( $a$ ,  $b$ ,  $cin$ ,  $opcode$ ), e as saídas ( $y$ ,  $cout$ ).




FONTE: As autoras (2024).

## 5.2 SIMULAÇÕES

Para a simulação (Anexo 8), o tamanho do vetor foi definido como  $N=4$ . O *test bench* aplicou diferentes combinações de entradas (a, b, cin, opcode) para testar todas as operações em diversos cenários.

FIGURA 9 – SIMULAÇÃO DO PROJETO 2

 

FONTE: As autoras (2024).

### 5.3 CÓDIGO

Nessa seção será apresentado não apenas o código do VHDL Module, mas também o código realizado para que a simulação seja possível.

#### 5.3.1 VHDL Module

O código VHDL Module, do projeto 4, está apresentado sem alterações no Anexo 3 deste presente trabalho.

O código VHDL (Anexo 7) define uma entidade *Circuito\_aritmetico* com um parâmetro genérico *N* (número de bits das entradas *a* e *b* e da saída *y*), uma entrada *cin* (carry-in), e uma entrada *opcode* (3 bits) para selecionar a operação. A saída *y* representa o resultado da operação aritmética, e *cout* representa o carry-out. A lógica do circuito utiliza sinais auxiliares (*a\_sig*, *b\_sig*, *a\_unsig*, *b\_unsig*, *y\_sig*, *y\_unsig*) para trabalhar com números com e sem sinal. Um bloco CASE (ou WHEN...ELSE implícito) seleciona a operação a ser executada com base no valor de *opcode*, realizando a operação aritmética correspondente, considerando também se os números são com ou sem sinal. A saída (*y* e *cout*) é então gerada.

#### 5.3.2 VHDL Test Bench

O código VHDL do Test Bench, referente ao projeto 4, é apresentado sem modificações no Anexo 8 deste trabalho.

O *test bench* (Anexo 8) instancia o componente *Circuito\_aritmetico* e, no processo *stim\_proc*, aplica sequencialmente todos os oito códigos de operação (*opcode*, de "000" a "111") à entrada do componente, mantendo os valores de entrada *a* e *b* constantes ("1010" e "0001", respectivamente) e *cin* em '0'. Após aplicar cada código de operação, o *test bench* espera um período (*clk\_period*), antes de passar para o próximo código de operação. A saída (*y* e *cout*) do componente é observada para cada *opcode*



## CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a implementação de quatro projetos distintos em VHDL, utilizando a ferramenta ISE e a placa de desenvolvimento Nexys 2, demonstrando a aplicação prática da linguagem de descrição de hardware na concepção de circuitos digitais. Os projetos abrangeram diferentes níveis de complexidade e funcionalidades, permitindo uma compreensão abrangente das capacidades do VHDL.

O Projeto 1, um decodificador BCD para display de 7 segmentos, demonstrou a implementação de lógica combinacional utilizando código concorrente. O Projeto 2, o cálculo do peso de Hamming, expandiu a aplicação do código concorrente, utilizando um laço `for generate` para processamento paralelo eficiente. O Projeto 3, a ordenação de bits, mostrou a capacidade do VHDL para implementar algoritmos mais complexos, utilizando conceitos de contagem e manipulação de sinais, novamente com código concorrente. Finalmente, o Projeto 4, a mini ULA, demonstrou a implementação de um circuito aritmético com capacidade de realizar diferentes operações aritméticas (adição e subtração com e sem carry-in, com e sem sinal), utilizando um bloco `CASE` (ou `WHEN...ELSE` implícito) para seleção da operação e mostrando o uso de genéricos para flexibilidade no número de bits.

## **REFERÊNCIAS**

PEDRONI, V. A. Circuit Design with VHDL. 2 ed. MIT Press, 2010.

## ANEXO 1 – VHDL MODULE – PROJETO 1

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity dec_bcd_sete_seg is
    Port (
        D : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        S : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
        anodo: out STD_logic_vector (3 downto 0));
end dec_bcd_sete_seg;

architecture Behavioral of dec_bcd_sete_seg is
begin
    anodo <= "1110";

    S <= "0000001" WHEN D="0000" ELSE
        "1001111" WHEN D="0001" ELSE
        "0010010" WHEN D="0010" ELSE
        "0000110" WHEN D="0011" ELSE
        "1001100" WHEN D="0100" ELSE
        "0100100" WHEN D="0101" ELSE
        "0100000" WHEN D="0110" ELSE
        "0001111" WHEN D="0111" ELSE
        "0000000" WHEN D="1000" ELSE
        "0001100" WHEN D="1001" ELSE
        "1111111" ;

end Behavioral;

```



## ANEXO 2 – VHDL TEST BENCH – PROJETO 1

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY dec_bcd_sete_seg_tb IS
END dec_bcd_sete_seg_tb;

ARCHITECTURE behavior OF dec_bcd_sete_seg_tb IS
    COMPONENT dec_bcd_sete_seg
    PORT(
        D : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
        S : OUT std_logic_vector(6 downto 0);
        anodo : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
    );
    END COMPONENT;

    -- Inputs
    signal D : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
    -- Outputs
    signal S : std_logic_vector(6 downto 0)

    signal anodo : std_logic_vector(3 downto 0);

    constant clock_period : time := 0.1 us;

BEGIN

    uut: dec_bcd_sete_seg PORT MAP (
        D => D,
        S => S,
        anodo => anodo
    );

    stimulus_process : process
    begin
        D <= "0000"; -- 0
        wait for clock_period;

        D <= "0001"; -- 1
        wait for clock_period;
    end process;

```

```
D <= "0010";  -- 2
wait for clock_period;

D <= "0011";  -- 3
wait for clock_period;

D <= "0100";  -- 4
wait for clock_period;

D <= "0101";  -- 5
wait for clock_period;

D <= "0110";  -- 6
wait for clock_period;

D <= "0111";  -- 7
wait for clock_period;

D <= "1000";  -- 8
wait for clock_period;

D <= "1001";  -- 9
wait for clock_period;

wait;
end process;

END behavior;
```

## ANEXO 3 – VHDL MODULE – PROJETO 2

---

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Peso_Hamming is
    generic (N : integer := 8);
    Port (
        in_t : in  STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
        anodo: out STD_logic_vector (3 downto 0);
        S : out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0)
    );
end Peso_Hamming;
architecture Behavioral of Peso_Hamming is
    type int_vector is array (0 to N) of integer range 0 to N+1;
    signal t : int_vector;
    signal D : STD_logic_vector (3 downto 0);
    signal final_t : integer range 0 to N+1;
begin
    t(0) <= 0;
    gen: for i in 1 to N generate
        t(i) <= t(i-1) + 1 when in_t(i-1) = '1' else t(i-1);
    end generate;
    final_t <= t(N);

    D <= STD_LOGIC_VECTOR(to_unsigned(final_t, 4));
    anodo <= "1110";
    S <= "0000001" WHEN D="0000" ELSE
        "1001111" WHEN D="0001" ELSE
        "0010010" WHEN D="0010" ELSE
        "0000110" WHEN D="0011" ELSE
        "1001100" WHEN D="0100" ELSE
        "0100100" WHEN D="0101" ELSE
        "0100000" WHEN D="0110" ELSE
        "0001111" WHEN D="0111" ELSE
        "0000000" WHEN D="1000" ELSE
        "0001100" WHEN D="1001" ELSE
        "1111111" ;

```

**end Behavioral;**



## ANEXO 4 – VHDL TEST BENCH – PROJETO 2

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY tb IS
END tb;

ARCHITECTURE behavior OF tb IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

    COMPONENT Peso_Hamming
    PORT(
        in_t : IN  std_logic_vector(7 downto 0);
        anodo : OUT std_logic_vector(3 downto 0);
        S : OUT  std_logic_vector(6 downto 0)
    );
    END COMPONENT;

    --Inputs
    signal in_t : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

    --Outputs
    signal anodo : std_logic_vector(3 downto 0);
    signal S : std_logic_vector(6 downto 0);
    -- No clocks detected in port list. Replace <clock> below with
    -- appropriate port name

    constant clk_period : time := 0.1 us;

BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: Peso_Hamming PORT MAP (
        in_t => in_t,
        anodo => anodo,
        S => S
    );

```

```

    );
-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
    -- Nenhum bit 1, peso de Hamming deve ser 0
    in_t <= "00000000";
    wait for clk_period;

    -- Um bit 1, peso de Hamming deve ser 1
    in_t <= "00000001";
    wait for clk_period;

    -- Dois bits 1, peso de Hamming deve ser 2
    in_t <= "00000011";
    wait for clk_period;

    -- Três bits 1, peso de Hamming deve ser 3
    in_t <= "00000111";
    wait for clk_period;

    -- Quatro bits 1, peso de Hamming deve ser 4
    in_t <= "00001111";
    wait for clk_period;

    -- Cinco bits 1, peso de Hamming deve ser 5
    in_t <= "00011111";
    wait for clk_period;

    -- Seis bits 1, peso de Hamming deve ser 6
    in_t <= "00111111";
    wait for clk_period;

    -- Sete bits 1, peso de Hamming deve ser 7
    in_t <= "01111111";
    wait for clk_period;

    -- Oito bits 1, peso de Hamming deve ser 8
    in_t <= "11111111";
    wait for clk_period

```

```

    wait;
end process;

```

```

END;

```

## ANEXO 5 – VHDL MODULE – PROJETO 2

```

    library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity ordenador_bin is
    generic (N : integer := 8);
    Port ( entrada : in  STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0);
          saida : out STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0) := (others => '0'));
end ordenador_bin;

architecture Behavioral of ordenador_bin is
    type int_vector is array (0 to N) of integer range 0 to N+1;
    signal t : int_vector;
    signal final_t : integer range 0 to N+1;

begin
    t(0) <= 0;
    gen: for i in 1 to N generate
        t(i) <= t(i-1) + 1 when entrada(i-1) = '1' else t(i-1);
    end generate;

    final_t <= t(N);

    gene: for i in N-1 downto 0 generate
        saida(N-i-1) <= '1' when i < final_t else '0';
    end generate;

end Behavioral;

```

## ANEXO 6 – VHDL TEST BENCH – PROJETO 2

```

-----
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY ordenador_bin_tb IS
END ordenador_bin_tb
ARCHITECTURE behavior OF ordenador_bin_tb IS
    COMPONENT ordenador_bin
    PORT(
        entrada : IN  std_logic_vector(7 downto 0);
        saida : OUT  std_logic_vector(7 downto 0)
    );
    END COMPONENT;
    signal entrada : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
    signal saida : std_logic_vector(7 downto 0);

    constant clk_period: time := 100 ns;

BEGIN

    uut: ordenador_bin PORT MAP (
        entrada => entrada,
        saida => saida
    );
    stim_proc: process
    begin
        wait for 100 ns;

        -- insert stimulus here
            -- Nenhum bit 1, peso de Hamming deve ser 0
        entrada <= "00000000";
        wait for clk_period;

        -- Um bit 1, peso de Hamming deve ser 1

```

```

    entrada <= "00000001";
    wait for clk_period;

    -- Dois bits 1, peso de Hamming deve ser 2
    entrada <= "00000011";
    wait for clk_period;

    -- Três bits 1, peso de Hamming deve ser 3
    entrada <= "00000111";
    wait for clk_period;

    -- Quatro bits 1, peso de Hamming deve ser 4
    entrada <= "00001111";
    wait for clk_period;

    -- Cinco bits 1, peso de Hamming deve ser 5
    entrada <= "00011111";
    wait for clk_period;

    -- Seis bits 1, peso de Hamming deve ser 6
    entrada <= "00111111";
    wait for clk_period;

    -- Sete bits 1, peso de Hamming deve ser 7
    entrada <= "01111111";
    wait for clk_period;

    -- Oito bits 1, peso de Hamming deve ser 8
    entrada <= "11111111";
    wait for clk_period;

    wait;
end process;

END;
```

## ANEXO 7 – VHDL MODULE – PROJETO 2

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;

entity Circuito_aritmetico is
generic(N: integer:=2)
  Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0);
        b : in  STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0);
        cin : in  STD_LOGIC;
        opcode : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
        y : out  STD_LOGIC_VECTOR (N-1 downto 0);
        cout : out  STD_LOGIC);
end Circuito_aritmetico;

architecture Behavioral of Circuito_aritmetico is
  signal a_sig , b_sig: signed (N-1 downto 0);
  signal a_unsig, b_unsig: unsigned (N-1 downto 0);
  signal y_sig : signed (N downto 0);
  signal y_unsig : unsigned (N downto 0);

begin
  a_sig <= signed(a);
  b_sig <= signed(b);

  a_unsig <= unsigned(a);
  b_unsig <= unsigned(b);

  -- signed:
  y_sig <= (a_sig(N-1) & a_sig) + (b_sig(N-1) & b_sig) when
opcode="100"else
  (a_sig(N-1) & a_sig) - (b_sig(N-1) & b_sig) when
opcode="101"else
  -(a_sig(N-1) & a_sig) + (b_sig(N-1) & b_sig) when
opcode="110"else
  (a_sig(N-1) & a_sig) + (b_sig(N-1) & b_sig) + ('0' & cin) when
opcode="111";

  -- unsig:
  y_unsig <= ('0' & a_unsig) + ('0' & b_unsig) when opcode="000"else

```

```

                                ('0' & a_unsig) - ('0' & b_unsig) when
opcode="001"else
                                ('0' & b_unsig) - ('0' & a_unsig) when
opcode="010"else
                                ('0' & a_unsig) + ('0' & b_unsig) + ('0' & cin)
when opcode="011";

```

```

y <=  std_logic_vector(y_sig(N-1 downto 0)) when opcode(2)='1' else
      std_logic_vector(y_unsig(N-1 downto 0));
cout <=  std_logic(y_sig(N)) when opcode(2)='1' else
        std_logic(y_unsig(N));

```

```

end Behavioral;

```

## ANEXO 8 – VHDL TEST BENCH – PROJETO 2

```

LIBRARY ieee;

```

```

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

```

```

ENTITY Circuito_aritmetico_tb IS

```

```

END Circuito_aritmetico_tb;

```

```

ARCHITECTURE behavior OF Circuito_aritmetico_tb IS

```

```

    COMPONENT Circuito_aritmetico

```

```

    PORT(

```

```

        a : IN  std_logic_vector(3 downto 0);

```

```

        b : IN  std_logic_vector(3 downto 0);

```

```

        cin : IN  std_logic;

```

```

        opcode : IN  std_logic_vector(2 downto 0);

```

```

        y : OUT  std_logic_vector(3 downto 0);

```

```

        cout : OUT  std_logic

```

```

    );

```

```

END COMPONENT;

```

```

--Inputs
signal a : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
signal b : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
signal cin : std_logic := '0';
signal opcode : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');

--Outputs
signal y : std_logic_vector(3 downto 0);
signal cout : std_logic;

constant clk_period : time := 100 ns;

BEGIN

    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: Circuito_aritmetico PORT MAP (
        a => a,
        b => b,
        cin => cin,
        opcode => opcode,
        y => y,
        cout => cout
    );
    a<= "1010";
    b<= "0001";

    -- Stimulus process
    stim_proc: process
    begin

        opcode <= "000";
        wait for clk_period;

        opcode <= "001";

```



```
wait for clk_period;

opcode <= "010";
wait for clk_period;

opcode <= "011";
wait for clk_period;

opcode <= "100";
wait for clk_period;

opcode <= "101";
wait for clk_period;

opcode <= "110";
wait for clk_period;

opcode <= "111";
wait for clk_period;

end process;

END;
```